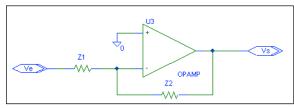



TRAVAUX DIRIGES N°1

I/ Amplification: montage à AOP

Définir un amplificateur opérationnel (AOP). Quels sont ses régimes de fonctionnement? Préciser les hypothèses relatives à un amplificateur idéal (en fonctionnement linéaire) et donnez-en les équations. Établir les équations régissant le fonctionnement en non-linéaire.

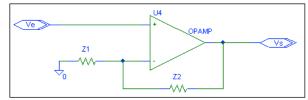On rappelle ci-dessous les schémas de principe de montages amplificateurs à base d'amplificateur opérationnel ("idéal") :






Montage inverseur

Montage non inverseur

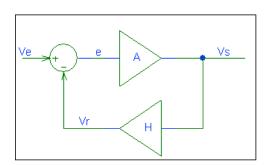I.1) En s'intéressant au schéma bloc ci-dessous (équivalent au montage non inverseur), déterminer le gain Vs / Ve, puis en déduire que e=0. N.B. : $A >> H^{-1}$. Que peut-on dire du régime de fonctionnement d'un tel montage et les conditions pour lesquelles il reste vérifié ?



- **1.2)** Donner l'expression de la sortie Vs en fonction de l'entrée Ve et des impédances du montage. On considèrera les AOP idéaux.
- **1.3)** Donner l'expression de la sortie pour :
 - a) $Z_1 = R_1$ et $Z_2 = R_2$ pour les deux types de montages
 - b) $Z_1 = R_1$ et $Z_2 = 1$ / $j\omega C_2$ pour le montage inverseur uniquement. Pour ce montage, étudier l'influence des non-idéalités de l'AOP.
 - c) $Z_1 = R_1$ et $Z_2 = R_2$ en parallèle avec C_2 pour le montage inverseur uniquement
- **1.4)** Pour le montage 3(c) précédent, tracer le diagramme de Bode (amplitude et phase), en identifiant la fréquence de coupure et les asymptotes.

II/ Jonction PN

Soit une jonction p-n Silicium dont la concentration de charges est donnée par la figure 1.

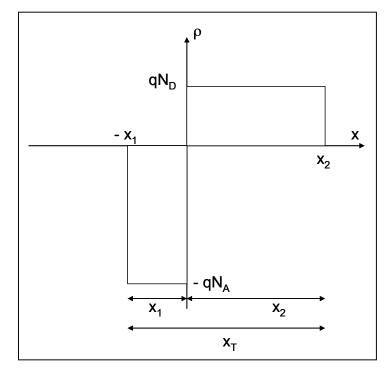


Figure 1

- **II.1)** La jonction est à l'équilibre thermodynamique. La température est 300 K. la jonction n'est pas polarisée. *Exprimer l'égalité des charges de part et d'autre de la jonction, par une relation entre* x_1 , x_2 , N_A et N_D .
- **II.2)** En déduire l'expression de x_1 et x_2 en fonction de x_T , N_A et N_D .
- **II.3)** Que se passe-t'il si la région p est 20 fois plus dopée que la région n?

On suppose que le champ électrique E n'a de composante que dans la direction x. La présence de charges électriques q en concentration volumique N produit un taux de variation du champ (équation de Poisson) :

$$\frac{dE}{dx} = \frac{qN}{\varepsilon}$$

On suppose le champ électrique nul aux bornes de la zone de charge d'espace (ZCE) de la jonction.

- **II.4)** Exprimer les relations permettant de représenter le champ dans la ZCE.
- **II.5)** Donner l'expression de la valeur maximale $Emax = f(x_T, N_A, ND)$.

TRAVAIL EN AUTONOMIE

PSSPICE

Si cela n'a pas été fait lors de la séance de lancement de l'autonomie, finir de suivre le tutoriel pour être autonome sur l'utilisation de PSPICE : saisie de schéma, configuration de l'analyse, simulation, courbes (curseurs ...) ...