
Circuits numériques

Logique combinatoire

Plan

- De la numération et de l'Algèbre de Boole
- La logique combinatoire
 - Principes et notions fondamentales
 - Portes de base
 - Tableau de Karnaugh
 - Synthèse de fonctions logiques
- Des exemples de fonctions logiques

Des 1 et des 0

- Systèmes électroniques : communication par chaîne de BITS (Binary digiT) (John Tukey, popularisé par Shannon)
- L'information
 - Sa représentation : 0, 1
 - Son traitement : manipulation des 0 et des 1
- Réalisation physique de « 0 » et de « 1 »
 - électronique (tension, courant), optique (puissance optique, polarisation)
 - mécanique (levier, poulies), méca. flu. (fluides, vanne ...)
 - Physique quantique (spin)
 - Objets : fiches perforées, pièces de monnaie

Représentation des nombres


- En base 10 : utilisée tous les jours
 - Élément de 0 à 9

5 7 9 8 3 1

1	$1 * 10^0 =$	$1 * 1 =$	1
3	$3 * 10^1 =$	$3 * 10 =$	30
8	$8 * 10^2 =$	$8 * 100 =$	800
9	$9 * 10^3 =$	$9 * 1000 =$	9000
7	$7 * 10^4 =$	$7 * 10000 =$	70000
5	$5 * 10^5 =$	$5 * 100000 =$	500000
			<hr/>
			579831

Représentation des nombres

- En base 2 (1 ou 0)
 - Élément 0 ou 1

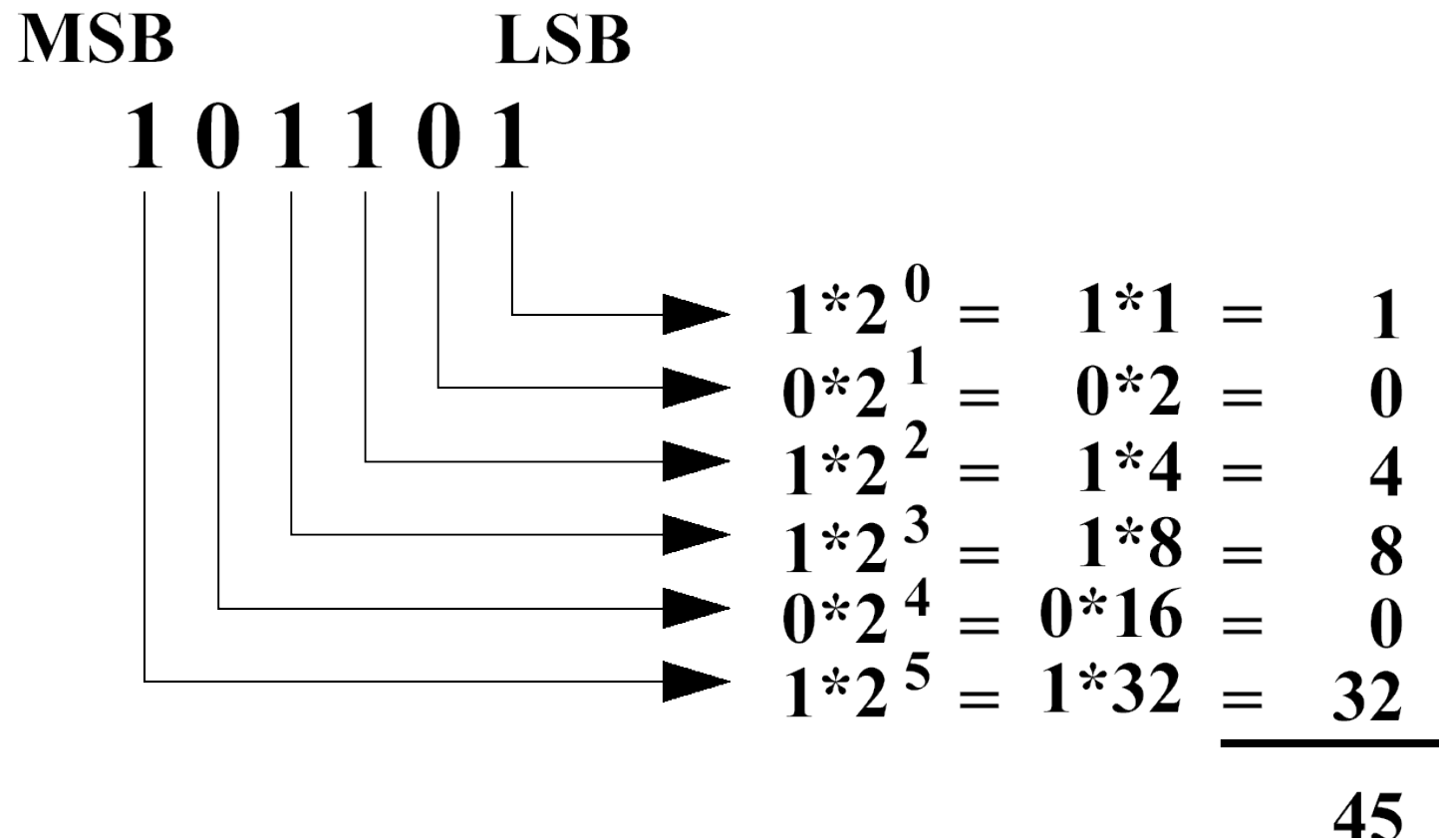

Codage des nombres


- octet (byte) = 8 bits
- mot (word) = 2 octets = 16 bits
- double mot (double word) = 2 mots = 32 bits

- kilo, mega, giga, tera ... :
 - 1Ko = 2^{10} octets = 1024 octets
 - 1Mo = 2^{20} octets = 1024 ko = 1 048 576 octets
 - 1Go = 2^{30} octets = 1024 Mo = 1 073 741 824 octets
 - 1To = 2^{40} octets = 1024 Go = 1 1099511627776 octets

Représentation des nombres


- En base 2 (1 ou 0) : binaire
- En base 16 (0, 1, 2 ... D, E, F) : hexadécimal
 - représentation simple de groupes de données binaires
 - 1 quartet (2^4 combinaisons) = un caractère

0000	0	1000	8
0001	1	1001	9
0010	2	1010	A
0011	3	1011	B
0100	4	1100	C
0101	5	1101	D
0110	6	1110	E
0111	7	1111	F

 


Virgule fixe

 - Nombres entiers, non-signés
 - $0 \leq \text{valeur} \leq 2^N - 1$
 - $10110101 = 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 181$
 - $B5 = 11 \cdot 16^1 + 5 \cdot 16^0 = 181$
 - Erreur de quantification = $2^0/2$ (quantum, q)



Virgule fixe

 - Nombres entiers, signés
 - MSB = bit de signe : 1=négatif, 0=positif
 - $-2^{(N-1)} \leq \text{valeur} \leq 2^{(N-1)}-1$
 - $10110101 = 1*(-2^7) + 1*2^5 + 1*2^4 + 1*2^2 + 1*2^0 = -75$
 - $B5 = 11*16^1 + 5*16^0$ (-2^N si MSB=1) = -75 (181-256)




Complément à 2

- Représentation de nombres négatifs
- Elle exploite le nombre limité de bits (troncature à gauche) et permet la soustraction simple
- $-x = [2^N - x] - 2^N$
 - 2^N = nombre non-représentable sur N bits
 - $2^N - x = /x + 1$
 - Ex.
 - $x = 1_d = 00000001_b$; $/x = 11111110_b$; $/x + 1 = 11111111_b$
 - $y - x = +4_d - 1_d = 00000100_b + 11111111_b = (1 \text{ non représenté}) 00000011_b = 3_d$
 - Complément à 10 : $-x = [10^N - x] - 10^N$; ex. $40 - 1 = 40 + [100 - 1] = (1 \text{ non représenté}) 39$

Virgule fixe

 - Nombres fractionnaires, signés
 - Position de la virgule à v bits avant LSB
 - $-2^{(N-1-v)} \leq \text{valeur} \leq (2^{(N-1)}-1)*2^{-v}$
 - $v=2$: $10110101 (=101101.01) =$
 $1*(-2^5)+1*2^3+1*2^2+1*2^0+1*2^{-2} = -18.75$
 - $B5 = 11*16^1+5*16^0$ (-2^{N-v} si MSB=1) $= -18.75$
($-75/2^v = -75/4$)
 - $q=2^{-v-1}$



Virgule flottante

- Nombre signé virgule fixe = mantisse, M
- Facteur de mise à l'échelle = exposant, E


signe	exposant	mantisse
--------------	-----------------	-----------------

- Valeur = $M * 2^E$
- Permet une grande précision de représentation (échelle logarithmique grâce à l'exposant)
- Format typique : 32-bits, E sur 8 bits
- Ex. 8-bits, E sur 2 bits
 - 10110101 = 1 01 10101
 - $E=1_d$, $M=110101_b = -(110101 - 1) = -11$
 - Valeur = $-11 * 2^1 = 22$

Algèbre de Boole

- Signaux numériques : 0 et 1
 - Nécessité d'une algèbre
 - Monde numérique : 2 valeurs, algèbre booléenne

- Boole : 1850

 

- Shannon : 1938 (machine à relais utilisant l'algèbre de Boole)

Algèbre de Boole

- Manipule des 0 et des 1
 - Résultat de même taille que les opérandes

- Inversion (NOT)
changement de valeur (complément)

A	S
0	1
1	0

- ET logique (AND)
 $A \cdot B = 1$ si A **et** B = 1

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- OU logique (OR)
 $A + B = 1$ si A **ou** B ou A **et** B = 1

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Algèbre de Boole

- Idempotence

$$A \cdot A = A$$

$$A + A = A$$

- Constantes

$$A \cdot 0 = 0$$

$$A + 0 = A$$

$$A + 1 = 1$$

$$A \cdot 1 = A$$

- Commutativité

$$A \cdot B = B \cdot A$$

$$A + B = B + A$$

- Complément

$$A \cdot \neg A = 0$$

$$A + \neg A = 1$$


- Théorème de De Morgan

$$\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$$


$$\neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$$

Portes logiques

 
- Inverseur (NOT)
- Non ET (NAND)
- Non OU (NOR)
- ET (AND)
- OU (OR)



INVERSEUR
NOT

 


ET
AND

 

OU
OR




NON ET
NAND

 


NON OU
NOR

Portes logiques : niveau transistor

 

NON-ET (NAND)

 


Portes logiques : équivalences

Fonctions


NON-ET

NON-OU

 

Autres portes logiques

- OU EXCLUSIF (XOR)

 


XOR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$$S = A \oplus B = A \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B$$

Autres portes logiques

 - Buffer 3 états (0 / 1 / Z)
- Interrupteur avec régénération du signal




EN	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

 


Autres portes logiques

 - Porte de transmission
- Interrupteur sans régénération du signal



EN	A	Y
0	0	Z
0	1	Z
1	0	0
1	1	1

 


Si $EN=1$:
 $A=1$: PMOS passant
 $A=0$: NMOS passant
Si $EN=0$:
 $A=X$: PMOS, NMOS bloqués

Réalisation de circuits combinatoires

- Rechercher l'implémentation physique d'un problème

– $A \times B$

 

- Recherche d'une solution optimale en surface ou vitesse

– Méthode:

- Table de vérité : mise en forme du problème
- Tableau de Karnaugh (ou algèbre !) : recherche d'équation minimale
- Dessin du schéma électrique

Table de vérité: exemple de l'additionneur

- Ecrire les sorties en fonction des entrées (intuitif !)
 - Enoncé: addition binaire 3 entrées
 (donc il faut 2 sorties)

c_i	a	b	s	c_o
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Binaire codage naturel

 


Tableau de Karnaugh: exemple de l'additionneur

- Pour chaque sortie, réécrire les valeurs différemment

– Tableau de la sortie Co

Valeurs
de Co

Binaire codage gray

Ci \ B A	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

– Tableau de la sortie S

Valeurs
de S

Ci \ B A	00	01	11	10
	0	1	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Tableau de Karnaugh: exemple de l'additionneur

- Faire les regroupements les plus grands possibles en base 2 entière (1,2,4,8...),
Résolution sur les "1":

– Tableau de la sortie Co

$$Co = \overline{Ci} \cdot A + \overline{Ci} \cdot B + A \cdot B$$

Valeurs
de Co

$\begin{matrix} B & A \\ \hline Ci \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

– Tableau de la sortie S

Valeurs
de S

$\begin{matrix} B & A \\ \hline Ci \end{matrix}$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$S = \overline{Ci} \cdot \overline{B} \cdot \overline{A} + \overline{Ci} \cdot \overline{B} \cdot A + \overline{Ci} \cdot B \cdot A + \overline{Ci} \cdot B \cdot \overline{A} = Ci \oplus B \oplus A$$

Schéma électrique: exemple de l'additionneur

- Schéma libre (utilisation de toutes les portes de base)

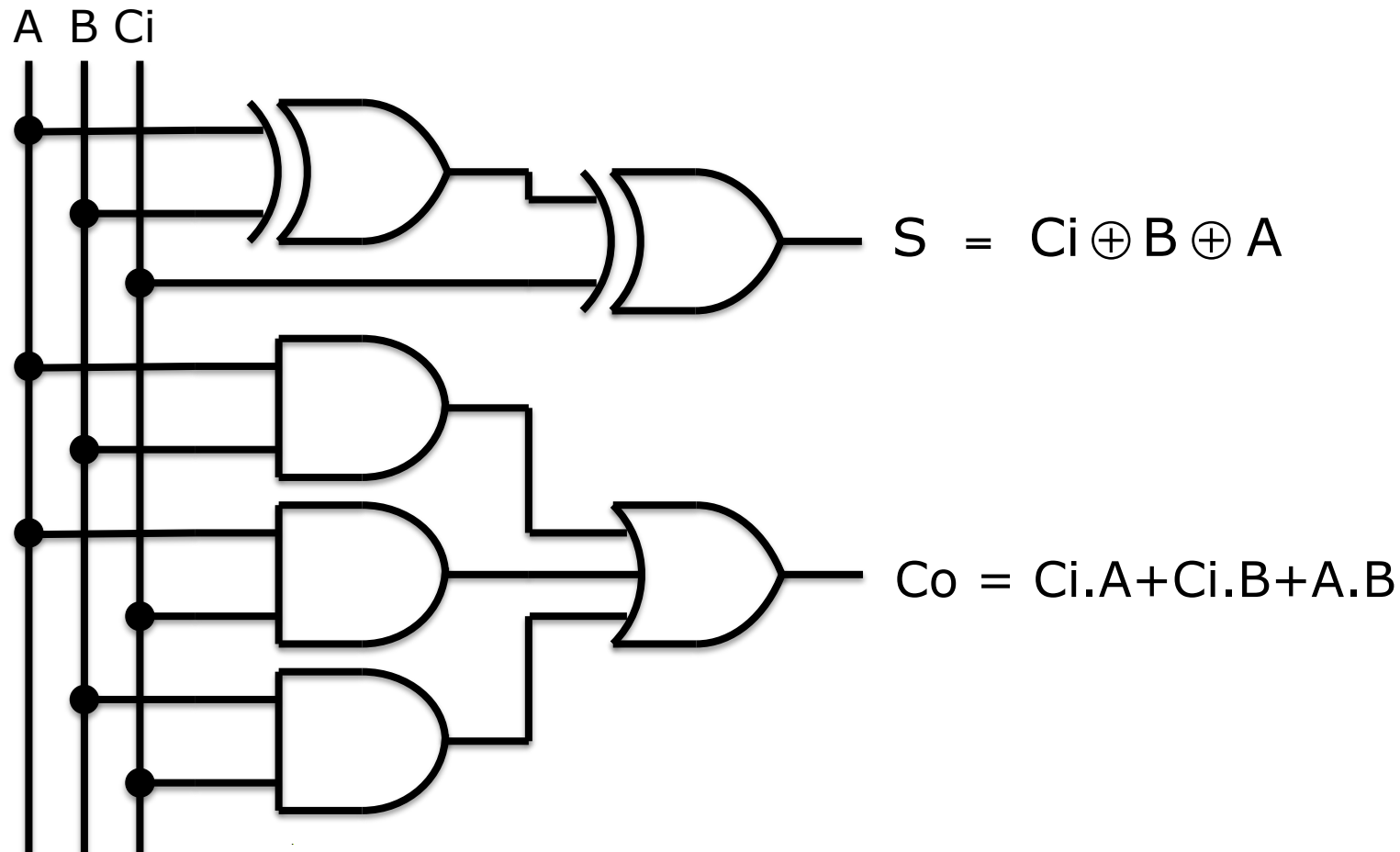


Schéma électrique: exemple de l'additionneur


- Schéma imposé: utiliser uniquement des portes NAND
 - Théorème de De Morgan

$$S = \overline{\overline{C_i \cdot B \cdot A} + \overline{C_i \cdot B \cdot A} + \overline{C_i \cdot B \cdot A} + \overline{C_i \cdot B \cdot A}}$$

$$S = \overline{\overline{C_i \cdot B \cdot A} \cdot \overline{C_i \cdot B \cdot A} \cdot \overline{C_i \cdot B \cdot A} \cdot \overline{C_i \cdot B \cdot A}}$$

$$Co = \overline{\overline{C_i \cdot A} + \overline{C_i \cdot B} + \overline{A \cdot B}}$$

$$Co = \overline{\overline{C_i \cdot A} \cdot \overline{C_i \cdot B} \cdot \overline{A \cdot B}}$$

 

Etat X : don't care

- X vaut 1 ou 0, sans incidence sur le résultat
- Ex. détecter les nombres premiers sur les nombres 0,1,2,3,4,5. On doit donc utiliser 3 bits pour coder les nombres possibles

E	E2	E1	E0	S
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	X
7	1	1	1	X

← N'arrive jamais car ne fait pas partie des nombres d'entrée !

Etat X : don't care

- Exemple: détecter les nombres premiers sur les nombres 0,1,2,3,4,5. On doit donc utiliser 3 bits pour coder les nombres

$E_1 \ E_0$ E_2	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	0	0

sans X

$$S = \overline{E_1} \cdot \overline{E_0} + \overline{E_2} \cdot \overline{E_0} + \overline{E_2} \cdot E_1$$


$E_1 \ E_0$ E_2	00	01	11	10
0	0	1	1	1
1	0	1	X	X

avec X

$$S = \overline{E_0} + E_1$$

Autres circuits utiles

 
- Multiplexeur (MUX), Démultiplexeur (DEMUX)



{sel1, sel0}
permettent de
sélectionner 1 entrée
parmi 4

(MUX)

 $S = A, B, C \text{ ou } D$
selon sel1 sel0




{sel1, sel0}
permettent de
sélectionner 1 sortie
parmi 4

(DEMUX)

$A \Rightarrow S_0, S_1, S_2 \text{ ou } S_3$
selon sel1 sel0

Autres circuits utiles

 - Unité Arithmétique et Logique (UAL, ALU)



OP1	OP0	S
0	0	$A+B$
0	1	$A-B$
1	0	$A \times B$
1	1	$A.B$

Bibliographie

- Logique combinatoire et séquentielle, C. Brie, coll. Technosup, Bibli ECL: 005.131 BRE
- Introduction aux circuits logiques, J. Letocha, McGraw-Hill, 1985