
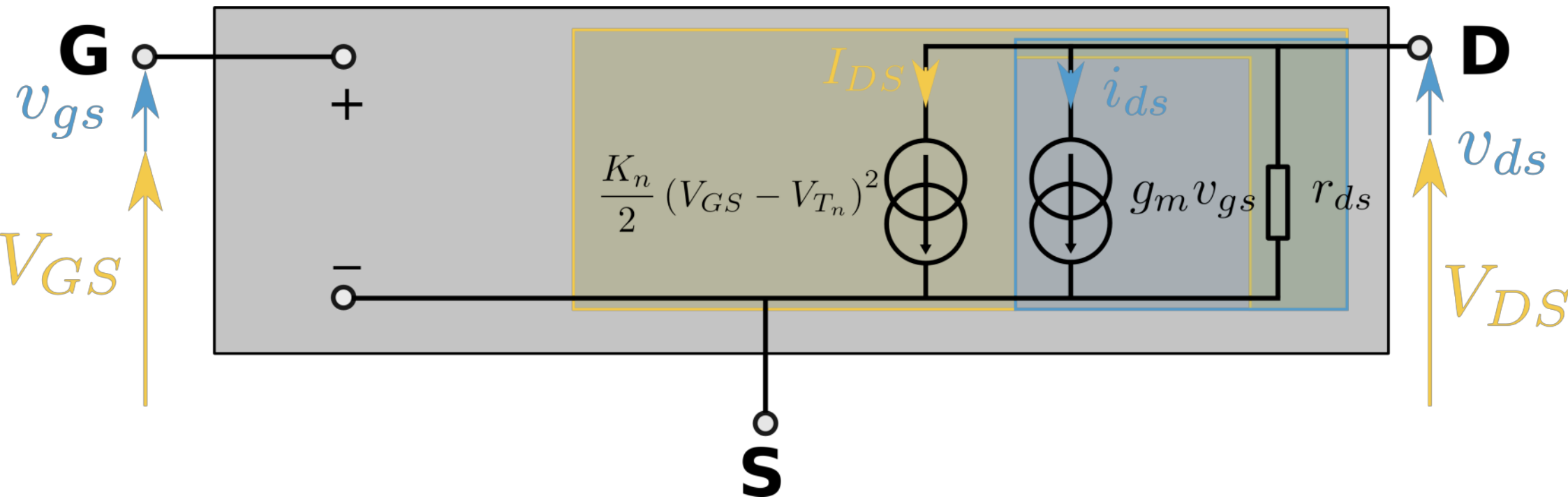


MOS : modélisation Hf


MOS : modélisation BF

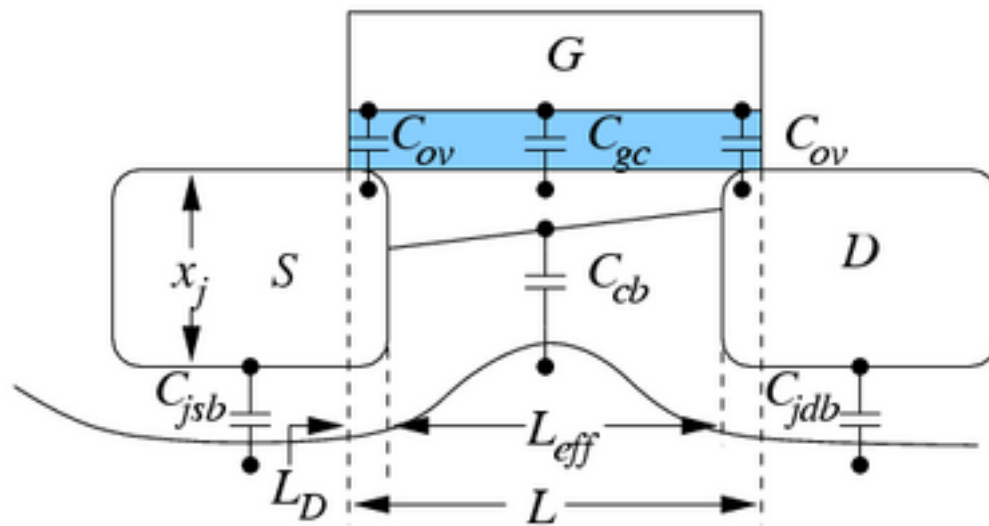


IRL



Et pour faire simple...

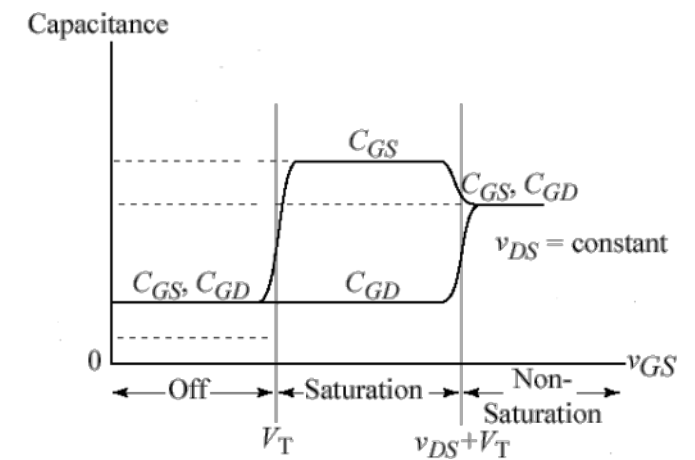

Modèle petit signal HF

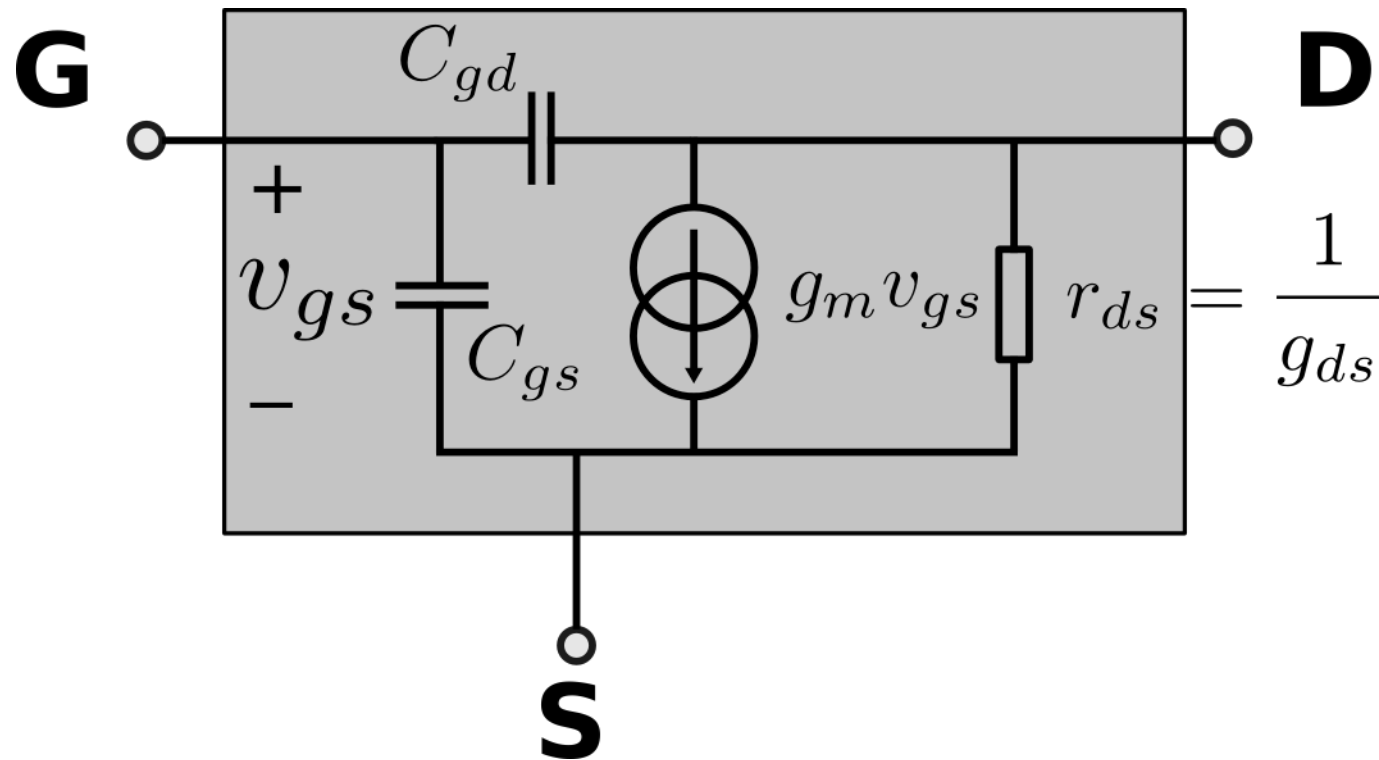

Fréquence de transition

$$i_{in} = v_{gs} \cdot j\omega (C_{gs} + C_{gd})$$

$$i_{cc} = v_{gs} (g_m - j\omega C_{gd})$$

$$A_i = \frac{i_{cc}}{i_{in}} = \frac{g_m - j\omega \cdot C_{gd}}{j\omega (C_{gs} + C_{gd})}$$




$$|A_i| = \frac{\sqrt{g_m^2 + \omega^2 C_{gd}^2}}{\omega (C_{gs} + C_{gd})} = 1$$

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi (C_{gs} + C_{gd})}$$


$$\frac{1}{2\pi f_T} \approx \frac{C_{gs}}{g_m} = \frac{(2/3)WLC_{ox}}{\underbrace{K_n(V_{IQ} - V_T)}_{=V_{DSAT}}} = \frac{(2/3)L}{\underbrace{\mu_n \underbrace{V_{DSAT}/L}_{\vec{E}_{DS}}}_{\text{Vitesse électron}}} \approx \tau_{transit}$$




Montage SC : le remake

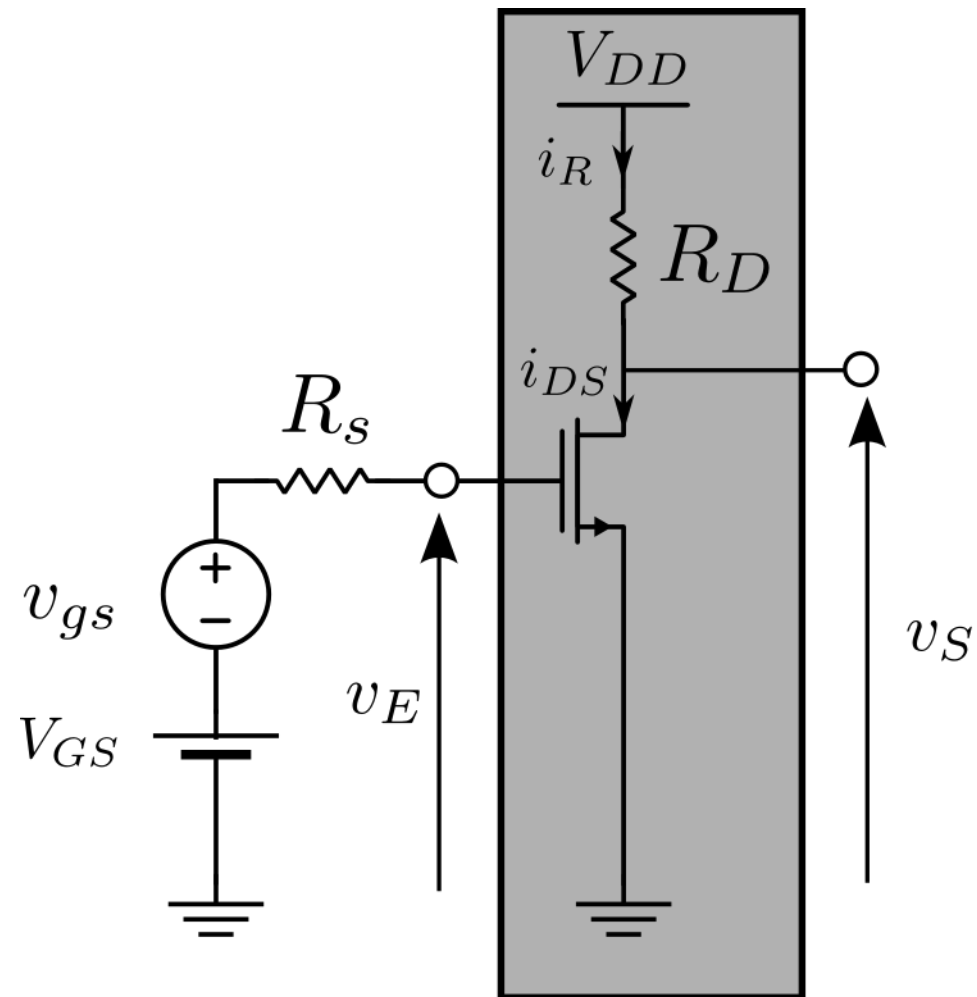

Autour d'un point
polarisation


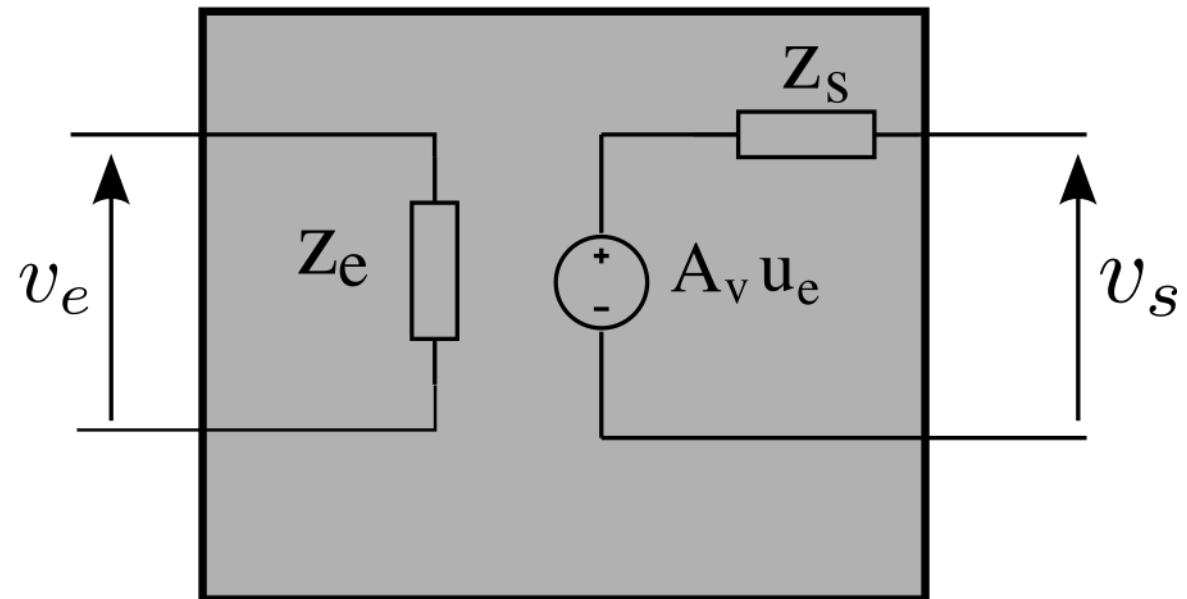


Montage SC : modèle petit signal

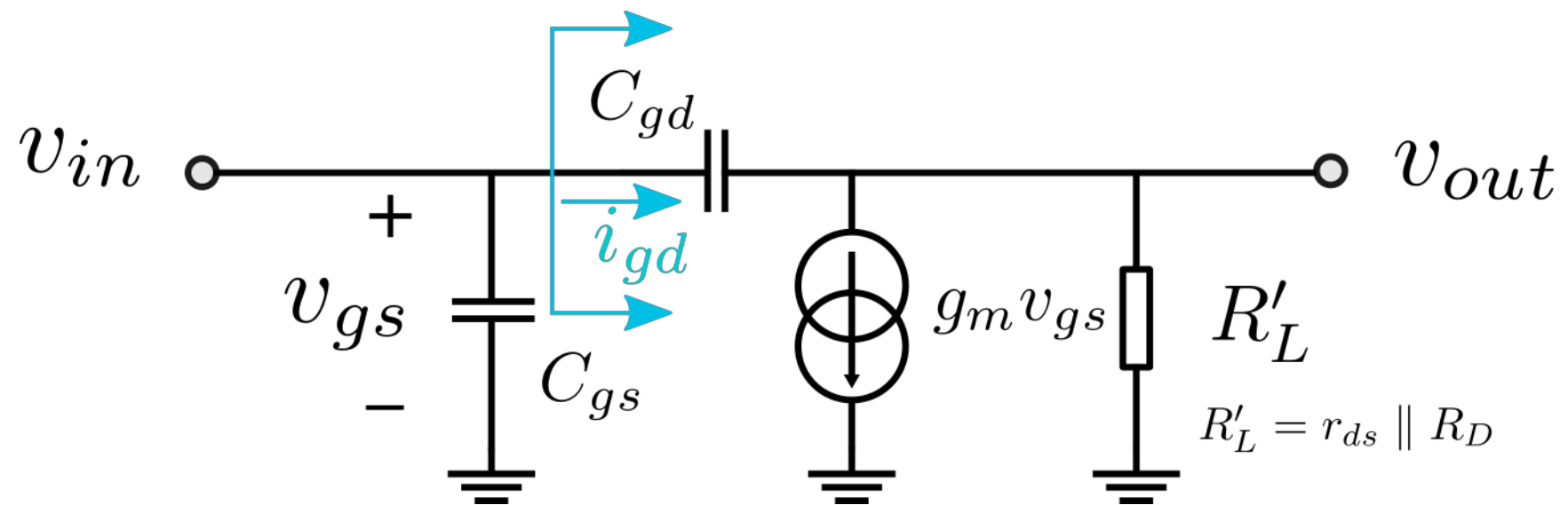

DEPENDENCE OF THE INPUT IMPEDANCE OF A THREE-ELECTRODE VACUUM TUBE UPON THE LOAD IN THE PLATE CIRCUIT


By John M. Miller

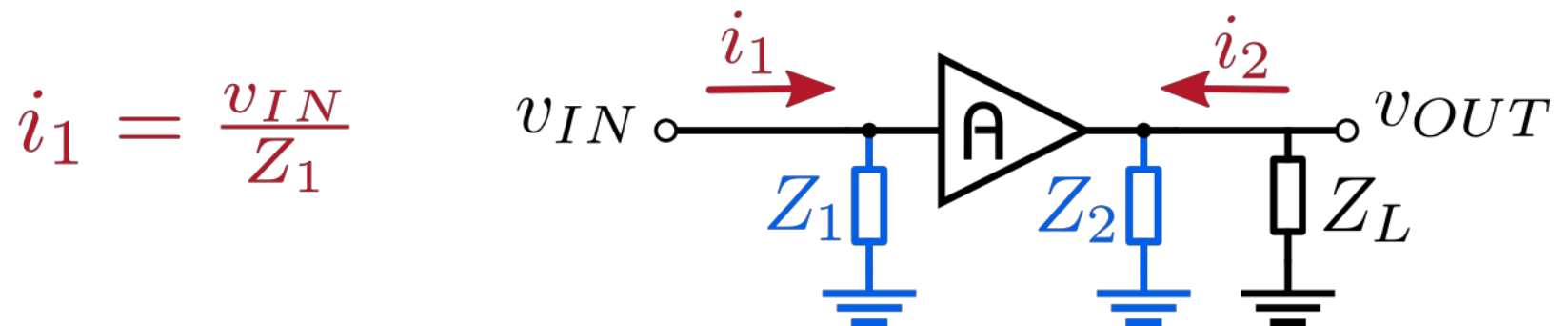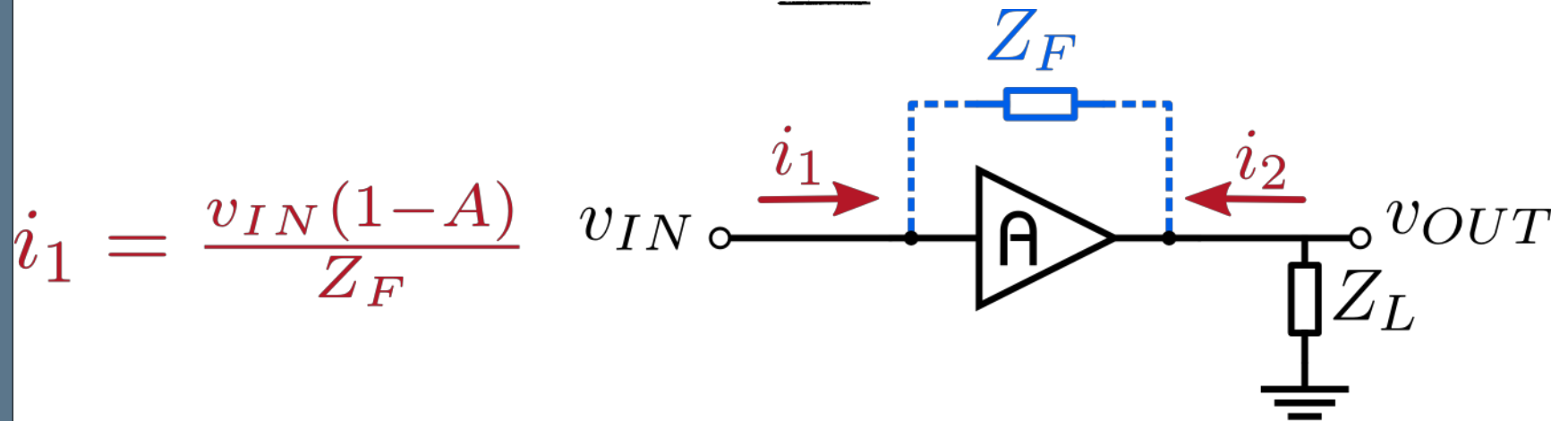

$$Z_1 = \frac{1}{1-A} \cdot Z_F \approx -\frac{Z_F}{A}$$

$$Z_2 = \frac{A}{A-1} \cdot Z_F \approx Z_F$$

Montage SC : modèle petit signal HF

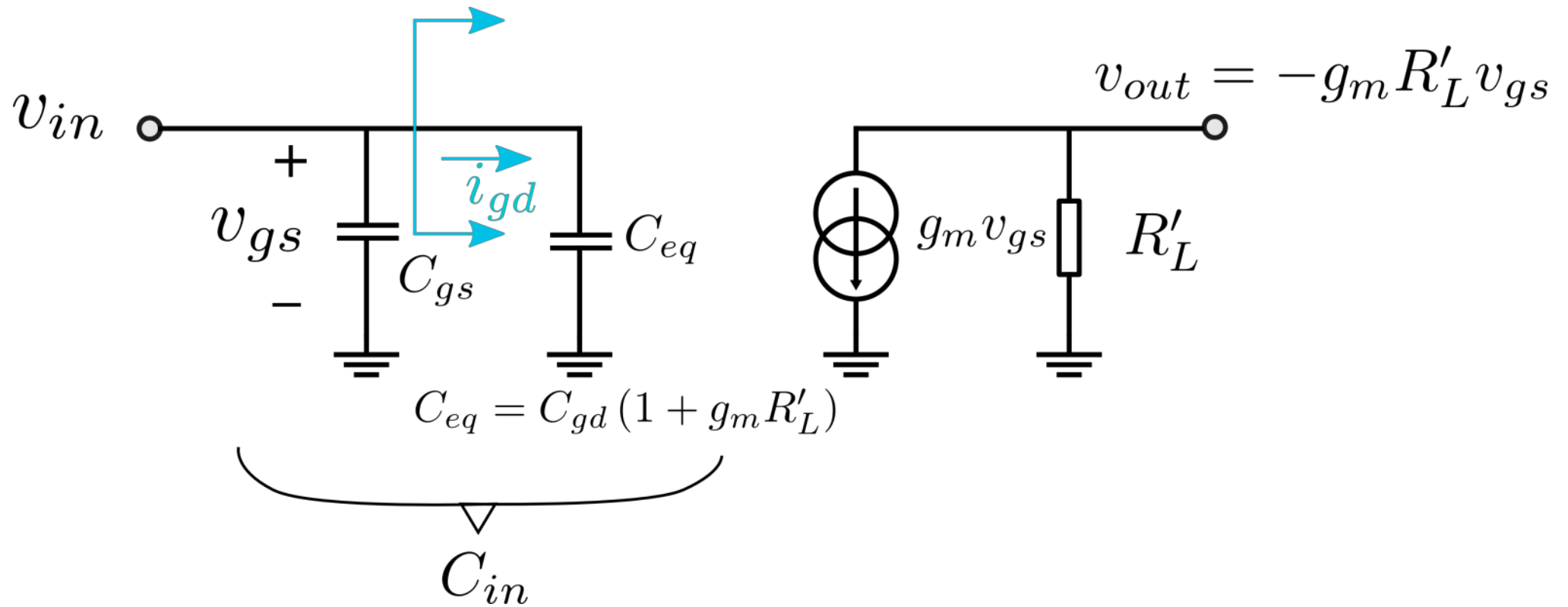

Montage SC : fréquence de coupure

Tout se passe comme si on avait ajouté, à l'entrée du montage idéal, un filtre RC.

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m R'_L \cdot \frac{Z_e}{R_s + Z_e} = -\frac{g_m R'_L}{1 + j\omega R_s (C_{GS} + C_{eq})}$$


Fréquence de coupure :

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_s (C_{gs} + C_{eq})} = \frac{1}{2\pi (C_{gs} + C_{gd} (1 + g_m R'_L))}$$





PMOS Transistor (p-channel MOSFET)

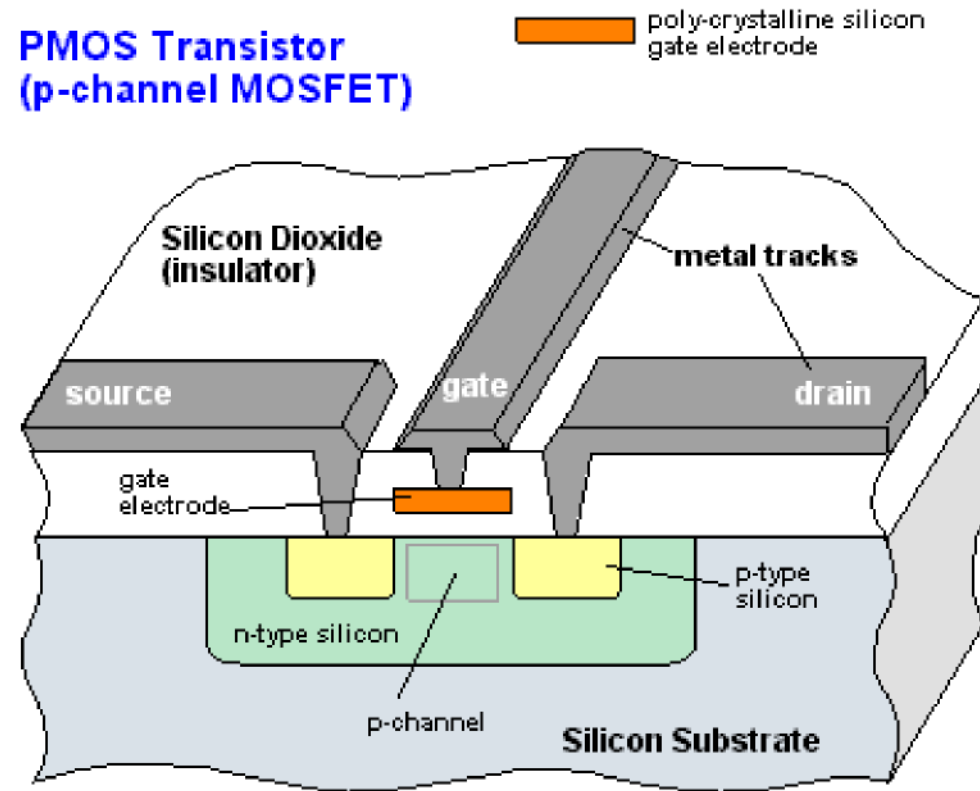

Pour le PMOS : un courant de trous.

Le comportement du PMOS est l'opposé de celui du NMOS.



On utilise donc les formules du NMOS :

1) sachant que les tensions sont toutes négatives et que les inégalités sont inversées


OU

2) en inversant S et D ET S et G





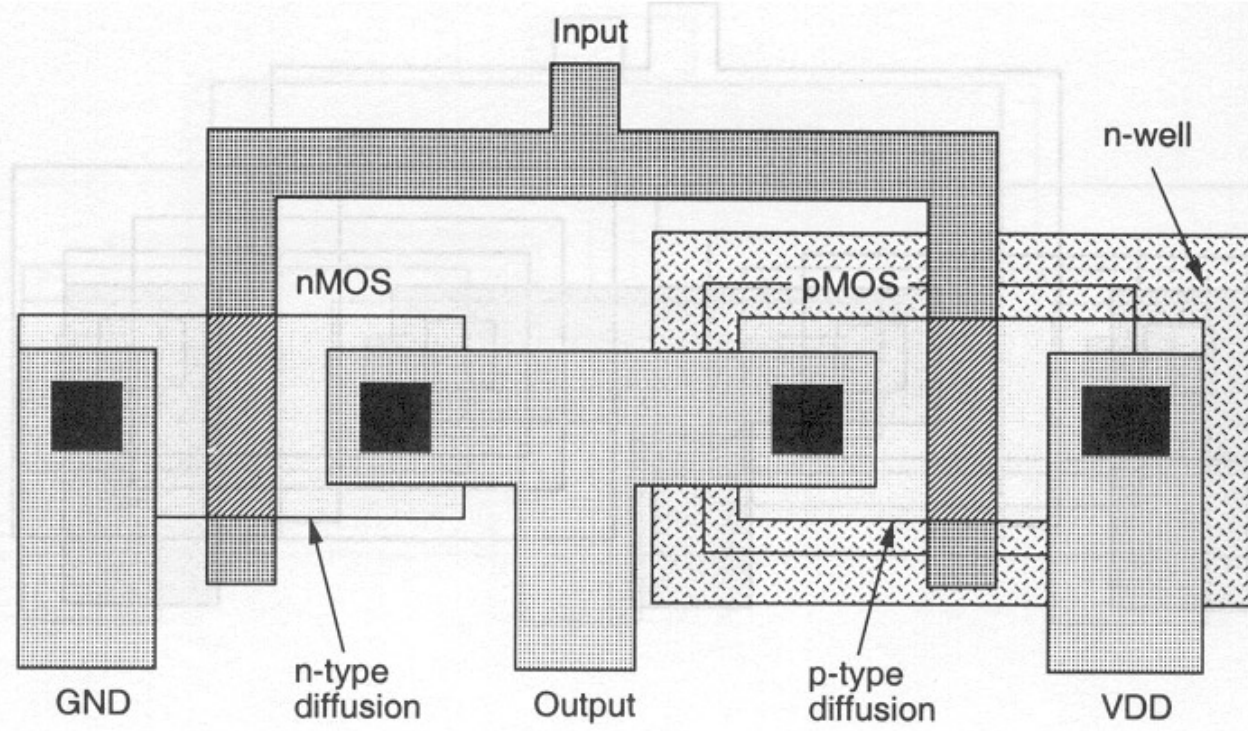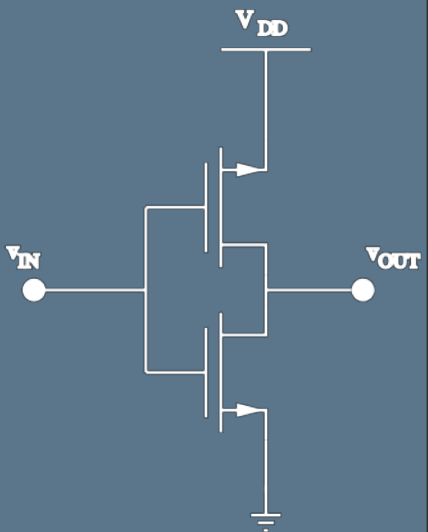


© Atlas of IC Technology, W. Maly

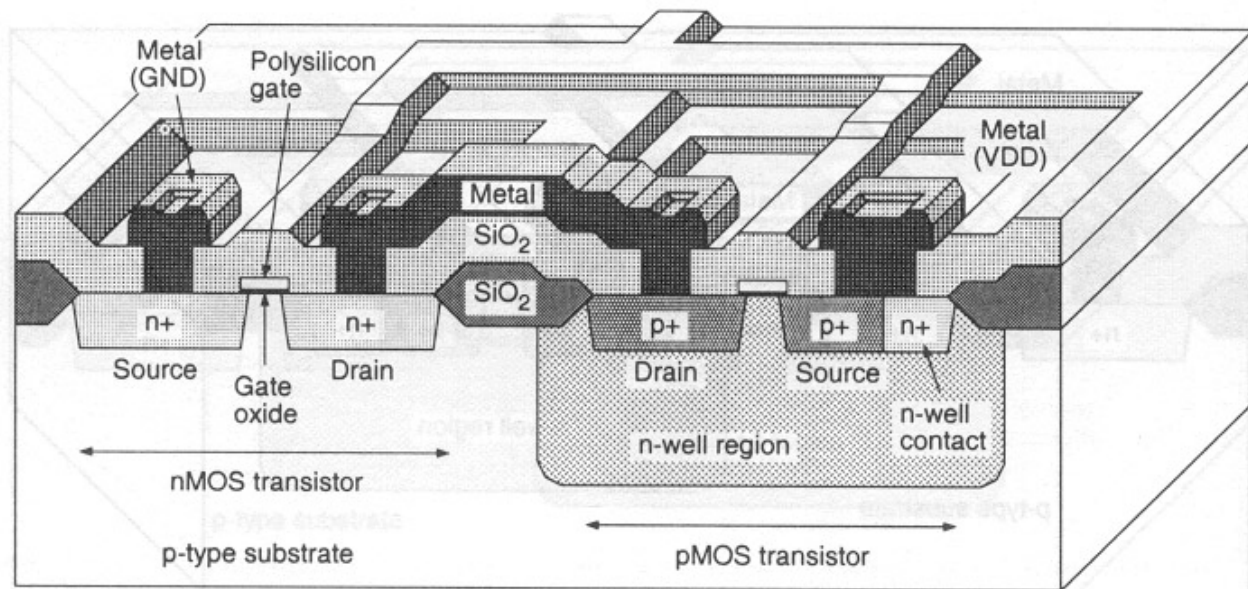


Caractéristique de transfert

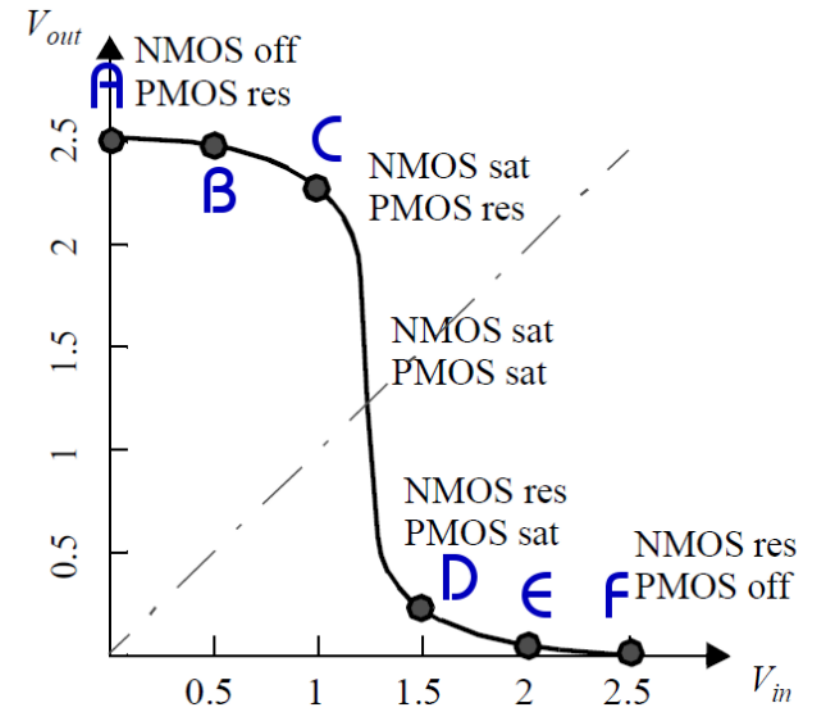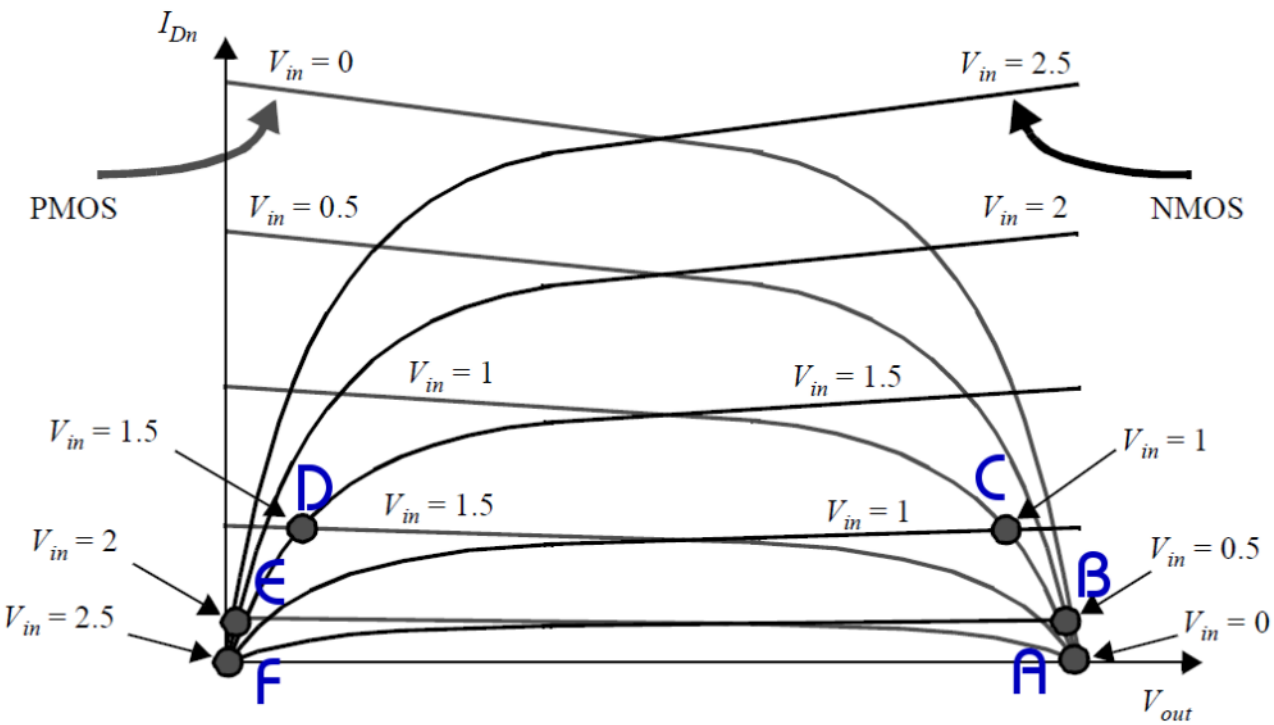


Le NMOS?

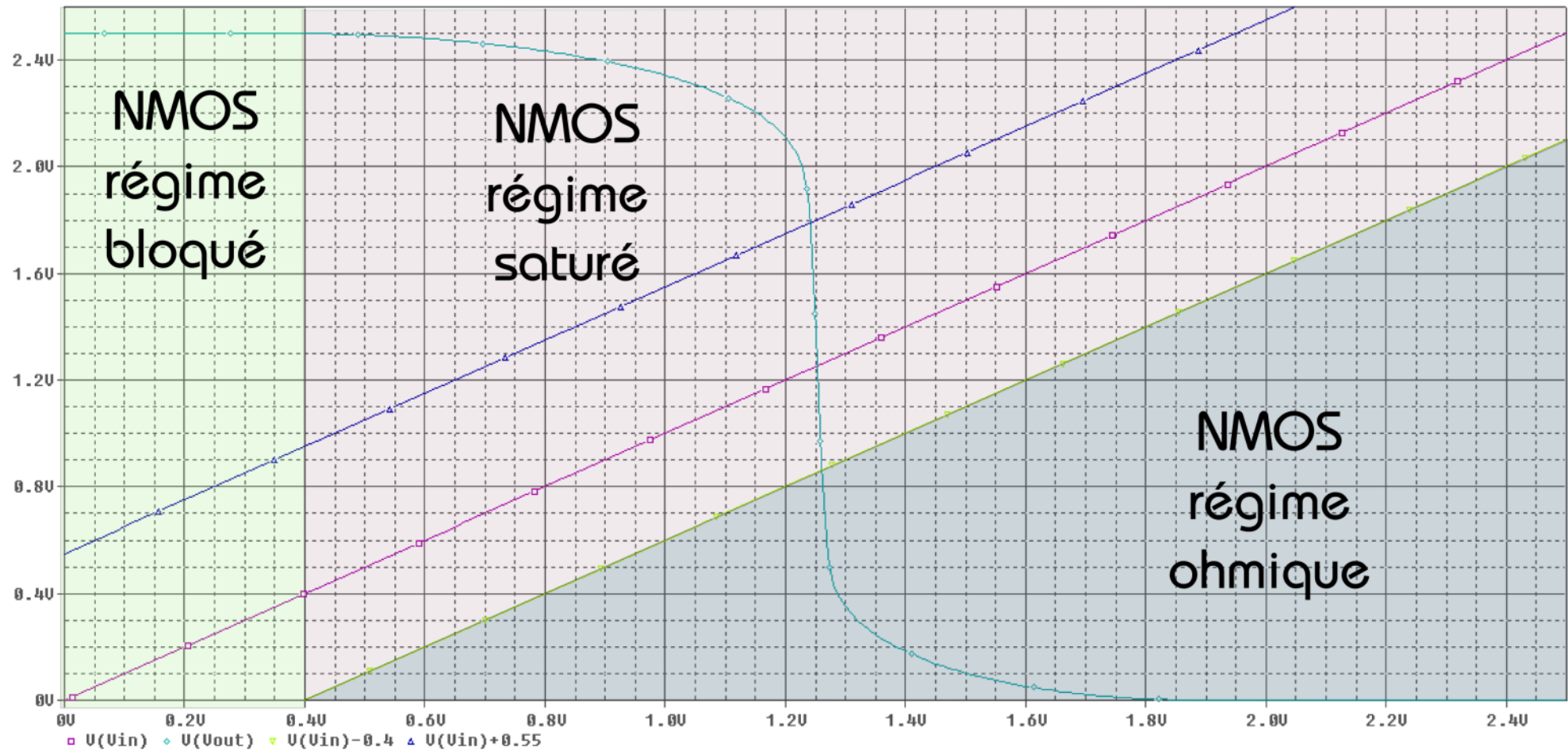


Le PMOS?

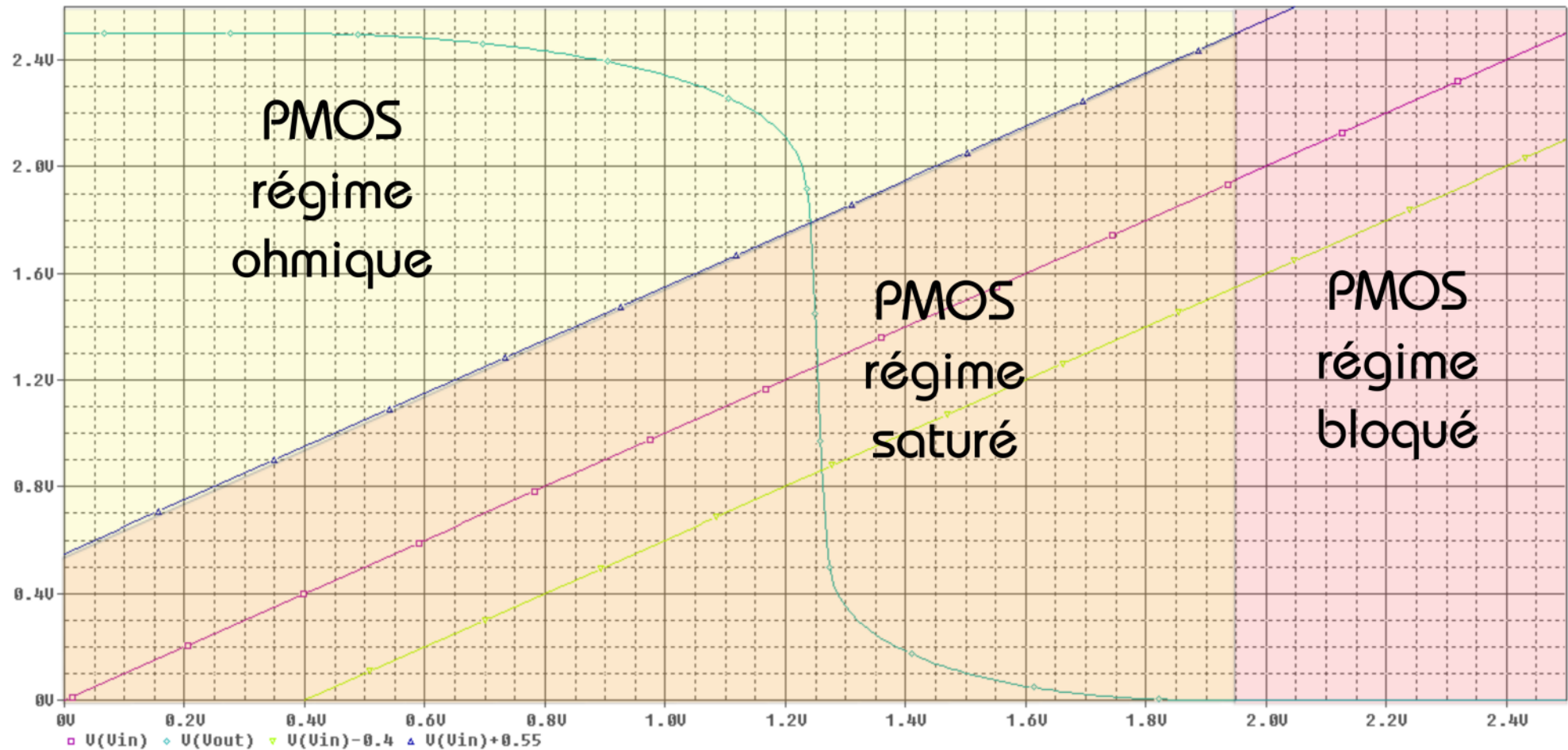

Deux régimes de fonctionnement

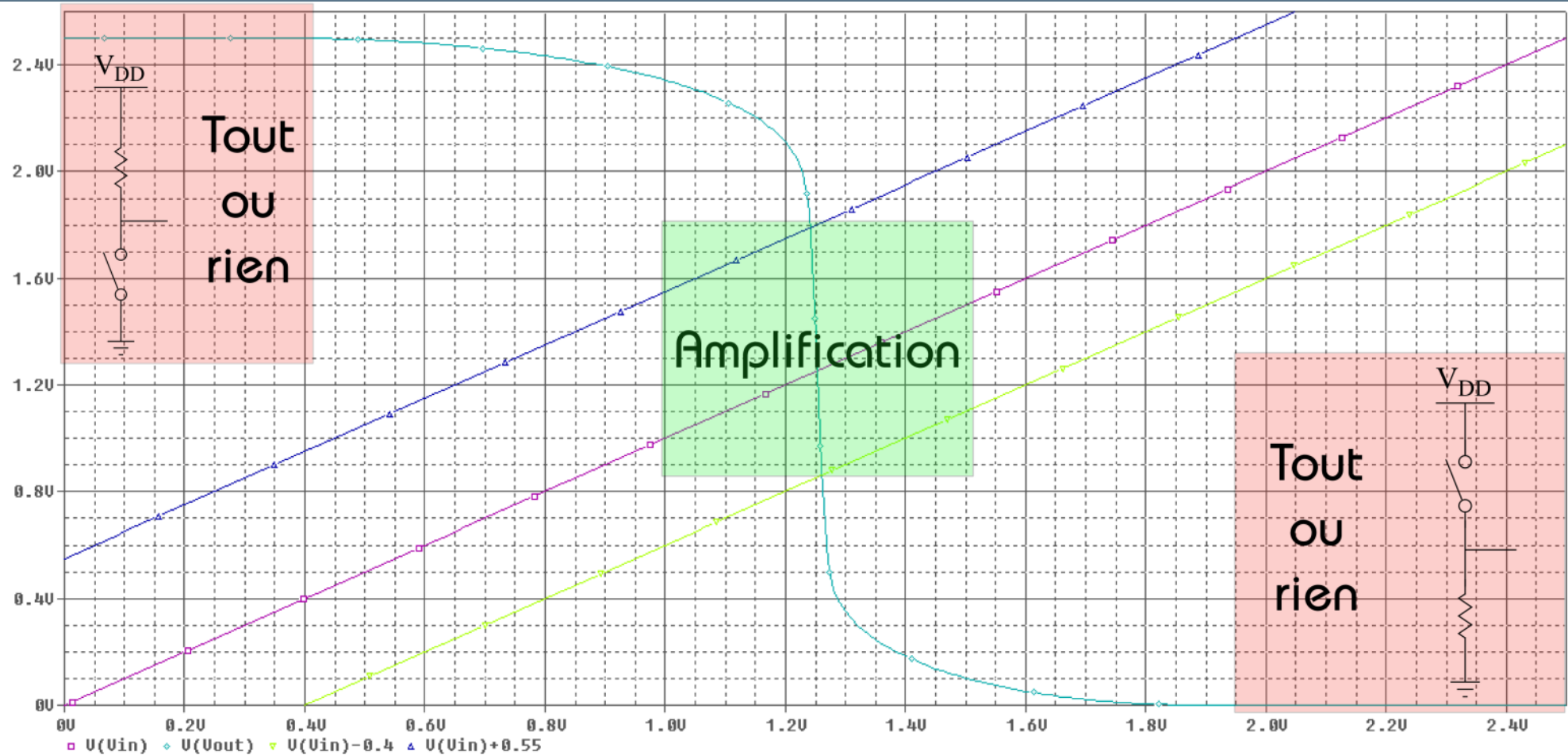

Dérivons I_{DS} par rapport à V_{DS}

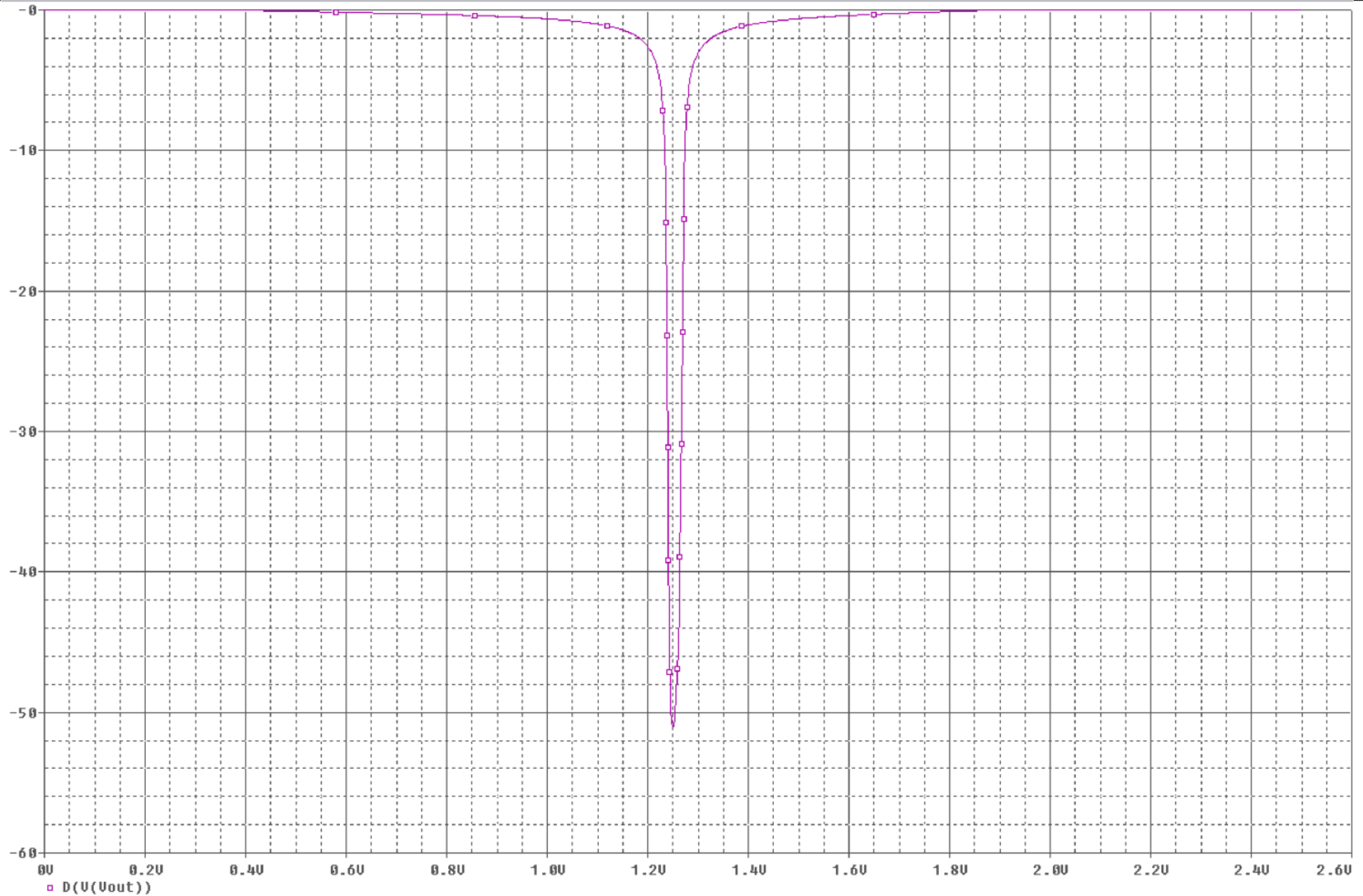

Point de fonctionnement idéal

Égalité des courants

$$I_{DSn} = \frac{K_n}{2} (V_{GSn} - V_{Tn})^2 \cdot (1 + \lambda \cdot V_{DSn}) = I_{DSp} = \frac{K_p}{2} (V_{SGp} - |V_{Tp}|)^2 \cdot (1 + \lambda \cdot V_{SDp})$$

Équation

Redéfinissons le problème :

$$V_{IN} = \frac{V_{DD}}{2}$$


$$K_n \left(\frac{V_{DD}}{2} - V_{Tn} \right)^2 \cdot (1 + \lambda \cdot V_{OUT}) = K_p \left(V_{DD} - \frac{V_{DD}}{2} - |V_{Tp}| \right)^2 \cdot (1 + \lambda \cdot (V_{DD} - V_{OUT}))$$

Considérons un cas particulier :

$$V_{OUT} = V_{IN} = \frac{V_{DD}}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{W_n}{L_n}}{\frac{W_p}{L_p}} = \frac{\mu_p}{\mu_n}$$

Modèle petit signal de l'inverseur CMOS

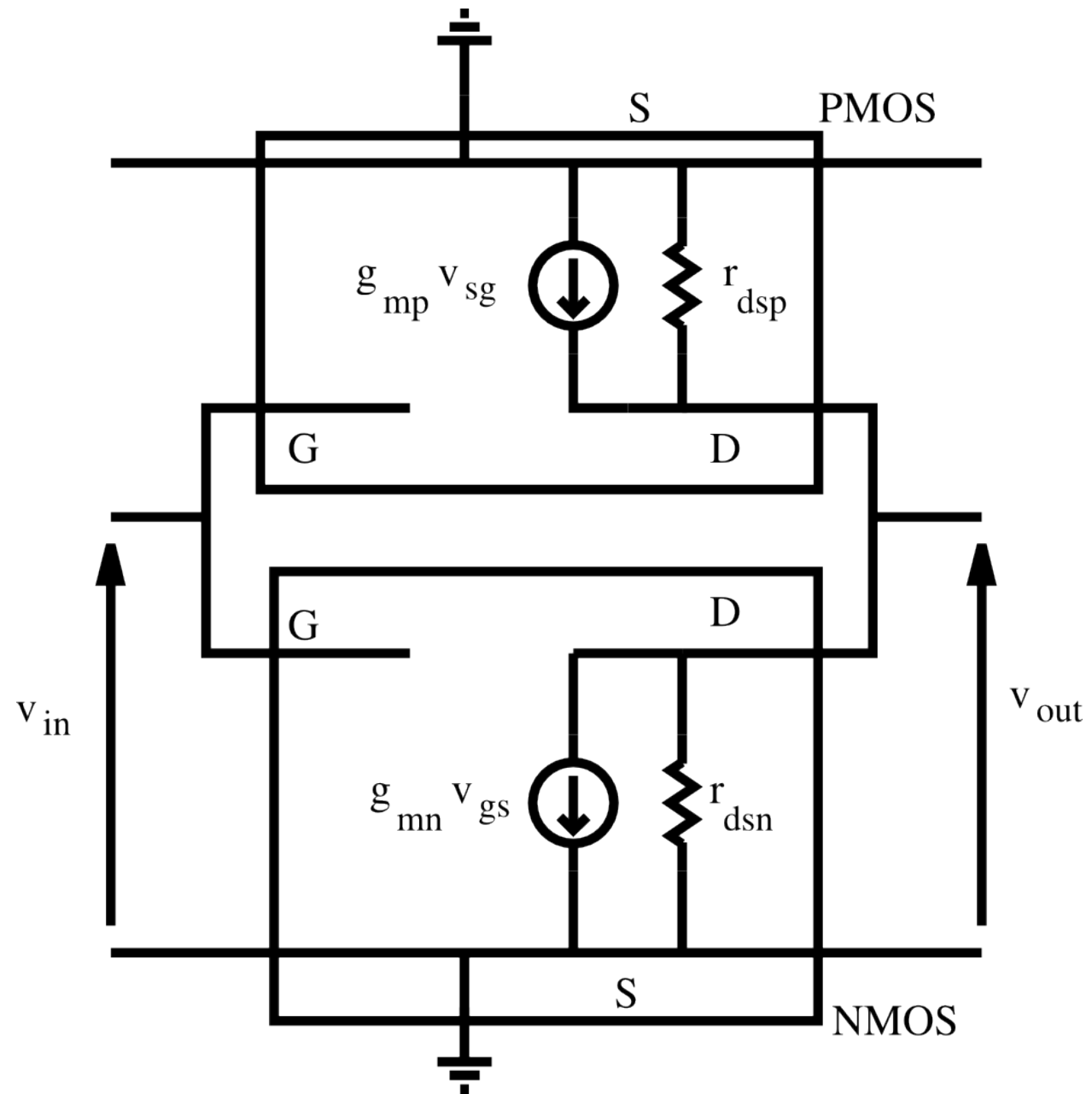

Modèle quadripolaire

